

# 富特电子 厂家供应 蜂鸣器厂家 惠州蜂鸣器

产品名称	富特电子 厂家供应 蜂鸣器厂家 惠州蜂鸣器
公司名称	泉州富特电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市洛江区万安街道万荣街43号万荣创意园C栋三楼B区
联系电话	13823236593 13823236593

## 产品详情

家庭音响之间的区别，你get了么？

目前，市面上的家庭影院音箱从声学结构主要分为倒相式和密闭式两种。

密闭式音箱顾名思义就是将喇叭单元安装在封闭式的箱体之中，这样扬声器纸盆前后被分隔成两个互不通气的空间，单元的反应速度得以大大提升，同时在表现低频方面的细节上也相当丰富，蜂鸣器定制，干净与清晰的声音特点是此类音箱的风格，相对而言音箱的整体灵敏度就比较低，并不利于驱动。

特点:是结构简单，制作比较容易，瞬态响应比较好，即听感深沉、清晰。

倒相式音箱是将喇叭单元的背面辐射波通过倒相管使其相位倒转，然后与喇叭单元的正面声波叠加，从而将音箱的低频下限进一步拓宽，同时又可获得更多的低频能量。

它比密闭式音响有更高的功率承受能力和更低的失真、低频量感足、灵敏度高，其特点是频响宽，声压大。

购买家庭影院音响对于一个普通大众而言是一件头疼的事，毕竟他们不知道什么样的音响才是好音响，希望大家都能掌握一些基本的音响知识

### 高音扬声器喇叭要接电容吗？-泉州富特电子

不知道你有没有发现：有些高音扬声器喇叭会接一个电容，有些高音扬声器喇叭则没有接电容，这到底是为什么呢？高音扬声器喇叭要接电容吗？

电容对高音扬声器喇叭来说，是的。高音扬声器喇叭接电容有利于延长喇叭的使用寿命，降低喇叭烧坏的风险。因此，高音扬声器喇叭都会接一个电容的。有些没有接电容的高音扬声器喇叭，主要是接了音响里面的分频器，分频器可以区分低音和高音两种状态，让音质更清楚。高音扬声器喇叭接电容的主要

目的是：减少喇叭的杂音，让喇叭的声音更清晰。电容能够滤除低频的信号，保留高频的信号，惠州蜂鸣器，提升音响整体的保真度。另外，降低电流对喇叭的冲击，避免扬声器喇叭烧坏！

泉州富特电子有限公司，主要从事研发、生产、销售各类扬声器、箱体式扬声器、麦克风、蜂鸣器等电声元器件，产品广泛应用于对讲机、PC电脑，电视机、教育机、广告机、一体机、蓝牙智能音箱和家庭影院等等；对内置箱体式扬声器具有较高的优势和多年的开发实践经验；可根据客户要求作专案设计

试软件好像没有，你只能自己通过给朋友打电话测试了，建议你不要给一个人打，你的朋友听不清你讲话，蜂鸣器研发，很可能是他的信号不好，你再打电话的时候确保你的信号很好的情况下，给你的朋友打电话，也选择一个在城市里的朋友，就是他的信号也要好，多给你的不同朋友打几个，如果都是这样的话，那肯定是你的送话器有问题了。拿去维修店可以让人用专门的仪器测试。不行了就换掉吧，也用不了多少钱，现在不少新手机都有这样那样的问题。另外不知道你的是不是智能手机，如果是智能手机，建议你重启一下再打试试。还有就是你的sim卡的容量不知道是多大，如果是64k及一下的就没问题，要是大于这个容量，也有可能是手机不支持这么大的卡，蜂鸣器厂家，解决办法只能换卡了。按照上面的做，应该是可以解决的，如果还不行就可以确定是送话器的问题了，祝你好运了。

富特电子厂家供应(图)-蜂鸣器厂家-

惠州蜂鸣器由泉州富特电子有限公司提供。泉州富特电子有限公司实力不俗，信誉可靠，在福建泉州的扬声器等行业积累了大批忠诚的客户。富特电子带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！