

led灯管怎么接线图解-深圳郎特照明

产品名称	led灯管怎么接线图解-深圳郎特照明
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:郎特照明 型号:LT-T8,LT-T5 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

产品详情

led灯管怎么接线图解-深圳郎特照明

深圳郎特照明是led灯管厂家，多年经验，我们掌握了各类led灯管接线方法，免费给你介绍，直接给你解惑，然你一目了然。由于led灯管兴起，荧光灯淘汰，许多人在使用中不知道如何接线安装，为了安全起见，我们分别归类说明描述，分为六大类。希望对你有帮助。

一、普通灯管换成led灯管怎么接线

普通灯管换成led灯管接线要拆掉原有的镇流器跟灯管，保留两段的金属卡子和插头，然后连接电源线即可。现在市场上出现的LED灯管应该都是直接接220V电源的，控制电源在灯管内部的，led灯管不需要镇流器和启辉器。

二、老式灯管换led灯管怎么接线

操作步骤：

1、直接把传统日光灯支架的启辉器取下来。控制电源在灯管内部的，启辉器的。

2、LED日光灯，将镇流器输出输入线全部剪掉。镇流去不去下来都可以。

3、替换方法，一根拉到固定灯座，然后装上LED日光灯就行了，不需要镇流器。

4、然后进来的200V的2根线，绝缘胶布包好，反正现在他已经不工作，一根拉到另外一端固定灯座现在市场上出现的LED灯管应该都是直接接220V电源的，不耗电的，和刚刚剪掉的接好。

注意事项：如果自己有这方面的知识，就自己动手，动手前一定要掐断电源。如果自己不懂，千万要找专门的人员来安装。

三、双端led灯管怎么接线

1.led灯管按供电方式不同，分成led灯管双端接线和led灯管单端接线，主要区别在在堵头上。双端堵头，内部两根针是相连的，因此两根针是相通的，外部接线，只需要接任意一个针脚就可以通电。双端的两个堵头都是一样的接线方法。

2.单端led灯管怎么接线

首先两个堵头不同，只有一个堵头能够接线，两根针脚分别接零线和火线，一般我们郎特在出厂时，都有标注N和L,N表示零线，L表示火线。那么另外一个堵头就不用通电。内部针脚是断开的。也就是断路的。所以，单端通电led灯管安全系数高一些。

四、T8led灯管怎么接线

要买一个支架(尽量是厂家配的专用LED的)，然后将支架装好。将灯管插入卡槽转动90度，发光面朝外。

LED灯管与普通的日光管是不同的，LED灯也不能直接用在普通灯管的支架上。

分体式t8led灯管接线方法:

- 1、关闭电源开关。
- 2、取下荧光灯，启辉器，并将镇流器短路。
- 3、将LED灯管安装在灯座上，脚插入G13灯座并转动LED灯管，使其固定，LED出光面朝下。
- 4、打开电源开关。

五、T5led灯管怎么接线

一体化T5led灯管接线三根线如何接线。

刚买回来的郎特牌led灯管一体化配件有，2枚金属卡扣，堵头片，转接头，和一个三线插头。插头线中间是黄色的，这根线就是地线，另外两根是白色线，是用来通电的。

插上插头就能通电工作了。转接头是用来将T5led灯管串起来用，实现首位链接，便于延长长度，实现更大范围照明。

六、led灯管怎么接线图解

用文字描述起来，一般不好理解，在这里，我们郎特照明，经过资料的整理，提供接线图片给你，然你一看就会一目了然。不过，实在搞不懂的话，请你请教相关懂行，或者是具有电路知识的人员。协助或帮助你安装，这样就安全了，做到万无一失。谢谢你的阅览。有其他不懂得相关知识均可以来电咨询，都是免费的。