

# 长春西门子模块代理商通讯电缆供应商

产品名称	长春西门子模块代理商通讯电缆供应商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	5099.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

## 产品详情

长春西门子模块代理商通讯电缆供应商

杭州西门子逻辑控制模块。深圳西门子伺服电机模块代理商，广州西门子DP电缆代理商，西门子变频器代理商，荆门西门子PLC模块授权一级代理商，电缆,电线,交换机,PLC模块,CPU,模块,触摸屏，西门子变频器,电源,CPU供应,通讯电缆,DP电缆,低压断路器

### PLC系统的开关量输出信号

一般包括系统信号、指示信号和设备控制信号3大类。系统信号直接输出到其他PLC控制系统、DCS系统和计算机测控系统等，用于联络其他系统实现协调、握手或控制作用。指示信号一般包括设备状态、生产状态、运行状态和控制方式等，一般使用指示灯进行显示。设备控制信号包括电机接触器、电磁阀、比例阀和调节阀等各类阀体的控制。接触器和电磁阀一般使用开关量进行控制，比例阀和调节阀使用4~20mA电流信号进行控制。由此可见，PLC输出回路是PLC输出控制信号的通路，设计输出回路时可参考以下原则和方法：

规划每张输出回路图的输出点数。与输入回路图类似，大多数PLC采用八进制编址、8位字节或16位字进行I/O编址，因此，在A4规格的图纸中设计8点输出回路比较合适。

按照输出编址表的顺序依次设计输出回路图。在设计过程中，考虑到系统信号、显示信号和设备控制信号的隶属关系和相互关系，可能需要调整输出编址表。有时将交叉进行编址表的调整和输出回路图的设计。

输出到外部的控制信号，必须分配接线端子，属于柜内的输出信号，如指示灯，则不经过端子。

为了清楚地表达输出回路的逻辑关系，有时需要设计不属于本系统而属于其他系统的电气元件和连接关系，此时应将这些元件放在虚线框内。

对于指示灯输出回路，无论是继电器输出型PLC还是晶体管输出型PLC，都可直接驱动指示灯，不必设计中间继电器。

无论是AC220V的电磁阀，还是DC24V的电磁阀，为了提高系统的可靠性，一般在输出回路的设计中都增加一级中间继电器。如果驱动DC24V的电磁阀，应在电磁阀的线圈两端反向并联1支二极管，为线圈断开过程产生的反电势提供续流回路，保护触点并防止触点在断开时刻产生火花。如果驱动AC220V电磁阀，电磁阀的线圈两端并联相应的阻容吸收电路。

接触器的线圈电压一般为AC220V或AC380V，因此，在输出回路的设计中必须增加一级中间继电器，使用中间继电器的触点为接触器施加AC220V或AC380V的线圈电压。

矩阵式输出回路的设计。当PLC系统的输出点数不够用时，可采用矩阵式输出，其原理如图5-3所示。用于输出矩阵行信号和列信号所对应的PLC的输出公共端必须连在一起，并和DC24V的负端连接，才能形成回路。图5-3使用Y10~Y13输出行信号，使用Y14~Y17输出列信号。例如，要点亮指示灯HL5，则Y10=OFF，Y15=ON，此时的DC24V正端经过限流电阻、指示灯HL5，Y15的内部晶体管流回DC24V的负端，由此形成一个电流通路，因此指示灯亮。为了稳定地点亮所有指示灯，必须动态地输出行信号和列信号，刷新4行或4列信号的周期应小于或等于20ms，否则会出现闪烁。

模拟量输出回路。一般PLC系统的模拟量输出模块可直接输出0~10V、-10~+10V等电压信号或0~20mA、4~20mA或-20~20mA等电流信号。在PLC系统中，一般采用电流信号，以提高模拟量输出信号的抗干扰能力。对于存在大功率电机、变频器等设备的场合，模拟量输出回路也应使用屏蔽线，并设计屏蔽接地。

### (1)端子图的设计

端子图一般以表格的形式汇总电源图、输入回路和输出回路中使用的端子、信号名称及其线号。端子号一般每隔5节按1, 5, 10, ...进行编号，便于查找。线号和信号名称应与输入、输出回路图中的标准一致。

### (2)面板布局图

操作人员通过操作面板进行操作，因此，对面板上的元件进行合理布局是非常重要的。一般遵循以下原则和方法：

简洁、完整、对称、协调，便于操作。

按钮、选择开关和指示灯的横向间距、纵向间距一般取80mm为宜，避免太密而发生误操作。

相对动作的按钮应该相邻排列，例如，左移和右移按钮应横向左右排列，上升和下降按钮可按上下垂直排列。

相应的动作指示灯应位于其动作按钮的上方，使其动作显示直观明了。

多级液位指示灯应垂直排列，便于直观显示液位情况，多个行程开关的指示可依据行程开关的实际动作方向进行垂直排列或横向排列。

### (3)底版元件安装图

一般以简图的形式大致绘出元件在底版上的安装位置。

#### (4)柜体结构图

一般以简图的形式向柜体生产厂家表明柜体的基本尺寸、结构形式和工艺要求。

标准型	6ES72881SR200AA1	S7-200 SMART, CPU SR20, 标准型 CPU 模块, 继电器输出, 220 V AC 或110 DC供电, 12 输入/8 输出
	6ES72881ST200AA1	S7-200 SMART, CPU ST20, 标准型 CPU 模块, 晶体管输出, 24 V DC 供电, 12 输入/8 输出
	6ES72881SR300AA1	S7-200 SMART, CPU SR30, 标准型 CPU 模块, 继电器输出, 220 V AC 或110 DC供电, 18 输入/12 输出
	6ES72881ST300AA1	S7-200 SMART, CPU ST30, 标准型 CPU 模块, 晶体管输出, 24 V DC 供电, 18 输入/12 输出
	6ES72881SR400AA1	S7-200 SMART, CPU SR40, 标准型 CPU 模块, 继电器输出, 220 V AC DC 供电, 24 输入/16 输出
	6ES72881ST400AA1	S7-200 SMART, CPU ST40, 标准型 CPU 模块, 晶体管输出, 24 V DC 供电, 24 输入/16 输出
	6ES72881SR600AA1	S7-200 SMART, CPU SR60, 标准型 CPU 模块, 继电器输出, 220 V AC 或110 DC供电, 36 输入/24 输出
	6ES72881ST600AA1	S7-200 SMART, CPU ST60, 标准型 CPU 模块, 晶体管输出, 24 V DC 供电, 36 输入/24 输出
经济型	6ES72881CR200AA1	S7-200 SMART, CPU CR20s, 经济型 CPU 模块, 继电器输出, 220 V AC DC 供电, 12 输入/8 输出
	6ES72881CR300AA1	S7-200 SMART, CPU CR30s, 经济型 CPU 模块, 继电器输出, 220 V AC DC 供电, 18 输入/12 输出
	6ES72881CR400AA1	S7-200 SMART, CPU CR40s, 经济型 CPU 模块, 继电器输出, 220 V AC DC 供电, 24 输入/16 输出
	6ES72881CR600AA1	S7-200 SMART, CPU CR60s, 经济型 CPU 模块, 继电器输出, 220 V AC DC 供电, 36 输入/24 输出
	6ES72881CR400AA0	S7-200 SMART, CPU CR40, 经济型 CPU 模块, 继电器输出, 220 V AC 或110 DC供电, 24 输入/16 输出
	6ES72881CR600AA0	S7-200 SMART, CPU CR60, 经济型 CPU 模块, 继电器输出, 220 V AC DC 供电, 36 输入/24 输出
数字量模块	6ES72882DE080AA0	S7-200 SMART, EM DE08, 数字量输入模块, 8 x 输入
	6ES72882DE160AA0	S7-200 SMART, EM DE16, 数字量输入模块, 16 输入
	6ES72882DR080AA0	S7-200 SMART, EM DR08, 数字量输出模块, 8 x

6ES72882DT080AA0	继电器输出 S7-200 SMART, EM DT08, 数字量输出模块, 8 x 输出
6ES72882QR160AA0	继电器输出 S7-200 SMART, EM QR16, 数字量输出模块, 16 x 输出
6ES72882QT160AA0	继电器输出 S7-200 SMART, EM QT16, 数字量输出模块, 16 x 输出
6ES72882DR160AA0	DC 输入/8 x 继电器输出 S7-200 SMART, EM DR16, 数字量输入/输出模块
6ES72882DT160AA0	DC 输入/8 x 24 V DC 输出 S7-200 SMART, EM DT16, 数字量输入/输出模块
6ES72882DR320AA0	V DC 输入/16 x 继电器输出 S7-200 SMART, EM DR32, 数字量输入/输出模块
6ES72882DT320AA0	V DC 输入/16 x 24 V DC 输出 S7-200 SMART, EM DT32, 数字量输入/输出模块

---

长春西门子模块代理商通讯电缆供应商  
长春西门子模块代理商通讯电缆供应商