

# 江门小夜灯UL1786亚马逊测试报告公司

产品名称	江门小夜灯UL1786亚马逊测试报告公司
公司名称	深圳市华盛检测技术有限公司
价格	88.00/份
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区桥头万利业科技园B栋10楼整层
联系电话	18575532668 18575532668

## 产品详情

UL1786认证公司，加拿大美国站小夜灯UL1786认证公司

夜灯上跨境电商、TEMU、速卖通、EBAY等平台需提供ISO17025认可实验室出具的美国UL1786检测报告。

美国是一个对安全要求非常严格的国家，美国本土的所有电子产品生产企业早在很多年前就要求有相关安规检测。而随着在商业的战略地位不断提高，境外的电子设备通过不断涌入美国市场，美国对境外的电子产品生产企业并没有强制性的安规检测。美国相关部门发布了专门针对电商的法律，要求有义务通知在平台上销售的境外电商提供相关安规报告，在未提交UL标准的检测报告之前，必须责令商家停止销售。并且要求检测报告必须是ISO17025/ILAC ISO 17025标准认可的实验室出具的合格报告

美国和加拿大夜灯审核要求UL1786

本政策适用的夜灯

夜灯是一种小型低功率电光源，用于在夜晚昏暗的室内区域提供舒适性或便利性，本政策适用的夜灯非危险场所室内使用的直

接拔插式夜灯，此类夜灯的输入功率不超过 10瓦，

我们的夜灯政策

要求所有夜灯均经过检测并符合下列法规、标准和要求:

商品

法规、标准和要求

下列选项其中之一:

UL 1786 或

夜灯

CSA C22.2 NO.256:14

要求的信息

您的详情页面包含以下信息:

型号、部件编号或商品编号

制造商或私有品牌持有人(分销商)名称

商品详情页面上列出的年龄分级与检测报告中列出的年龄分级一致

您提交以下文件:

由经 ISO 17025 认可的实验室出具的检测报告，证明该商品符合上述法规，标准和需求

检测报告包含商品的图片，证明受检物品与商品详情页面上发布的商品相同

您提交清晰易辨的商品图片，图片中应包含以下信息:

UL/CSA标志要求的符合性

商品标签、相关安全信息、合规标记、危险警告以及商品或商品包装的各个面

图片证明该商品与受检商品和商品详情页面上发布的商品相同

商品说明、手册、安全信息、标签和警告采用双语(英语和法语)形式

型号、邮仲编号或商品编号

制造商或私有品牌持有人(经销商)的名称和地址

商品说明书和手册

为确保满足上述所有要求并减少批准流程延迟的可能性，请提供包含商品或商品包装所有面的清晰图片。

UL1786认证是适用于日光自带镇流器灯具及额定电压120V的日光灯适配器(配用白炽光照明装置及手提式电灯的灯座)，这些装置包含电阻式、电抗式、或电子式镇流器或者电源，使用多样化的光源技术。

UL1786测试项目有哪些请看下面：

1.输入输出测试(input/output)

2.漏电流(Leakagecurrentfromenclosuremeasurement)

3.触电电流(RiskofElectricShock)

4.正常以及异常温升测试(Normal&AbnormaTemperatureTest)

5.异常测试(ClassP)-FaultConditionTests ElectronicBallasts(ClassP)

6.介电常数测试(DielectricVoltage WithstandTest)

7.跌落测试(DropTest)

8.冲击测试(CompactTest)

9.拉力测试(StrainReliefTest)

## 10. 外壳应力测试(MoldStressTest)

## 11. 潮态测试(HumidityTest)

## 12. 淋雨测试(Water-sprayTest)

最近有卖家反映：美国站要求灯具需要提供小夜灯UL1786认证，UL1993认证等。提供不了的在的时间内强制下架！也就是说将撤销您销售权限！产品一旦下架，将会对卖家造成巨大损失。

准备符合说明书何为RoHS指令 四脚管、五脚管管脚排列，这些管子的管脚中有两只较粗，为灯丝，把管脚超限自己，左边的粗脚为脚，然后按顺时针方向依次为第二脚.....电子管的命名方法分阴极射线管、收信放大管、发射管、光电管等命名方法不一。下面仅以常见的收信放大管说明由四部分组成：1234,1表示灯丝电压（v）的数字，如有小数则取其整数部分。表示管子的类型，D-二极管（检波），Z-二极管（小功率整流），H-双二极管，6-双二极管、三极管，B-双二极管-五极管，C-三极管，N-双三极管，F-三极-五极管，S-四极管，J-锐截止五极管和锐截止束射四极管，K-遥截止五极管，T-双四极管或双五极管，P-输出五极管及输出束射四极管，A-变频管，U-三极-六极管-七极管-八极管，E-调谐指示管；3.表示同类产品序号的数字；4.表示结构形式的字母，p-玻璃管，k-陶瓷管，j-橡胶管-小型管-无代号，超小型管-直径大于11mm-g，直径11-8mmb，直径4mm-8mma，直径<4mmr，锁式管s，盘封管d如5Z4P：双二极管整流管6N9P：间热式双三极管二极电子管二极电子管结构：阳极、阴极、灯丝、真空管组成，也叫真空二极管，是被发明的。【云段落【云段落】】云段落】实际上很多时候我们并不需要知道集成块内部电路组成情况，只需了解外部各引脚的功能即可。集成电路各引脚的功能用文字加以注明，如电路中没给出文字说明或参数，则应查阅有关手册，了解集成块的逻辑功能和各引脚的作用。对一些常用的集成电路，如常用的LM324运算放大器、74LS00四二输入与非门、555时基电路等，读者应记住各引脚的功能，这对快速、准确识图有所帮助。和分别为74LS00、CH7555的引脚图。74LS00引脚图CH7555引脚图功能分解看模块对数字电路可按信号流向把系统分成若干个功能模块，每个模块完成相对独立的功能，对模块进行互操作状态分析，必要时可列出各模块的输入、输出逻辑真值表。STEP7有3种数据类型：1.基本数据类型2.由基本数据类型组合而成的复合数据类型；3.用来传送FB块和FC块参数的参数数据类型



本文首先介绍一下基本数据类型。STEP7的基本数据类型总共有7种，分别为：位（bit）、字节（Byte）、字（Word）、双字（DoubleWord）、整型数（INT）、双整型数（DINT）以及实数（REAL）。位（bit）取值：0寻址方式：地址标识符+字节地址+位地址。

青岛小夜灯UL1786测试报告公司