

重庆西门子变频器维修故障分析

产品名称	重庆西门子变频器维修故障分析
公司名称	西工电气技术（上海）有限公司
价格	300.00/台
规格参数	服务优势:实体店铺 诚实经营 服务类型:维修 品名:西门子伺服电机,变频器
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢3802室（注册地址）
联系电话	0573-84882350 18967302986

产品详情

尊敬的客户：

感谢您选择我们西工电气技术（上海）有限公司作为您的合作伙伴。我们是一家专业维修西门子伺服电机和变频器的专业公司，致力于为客户提供高质量、高效率的维修服务。

在此，我们要向您介绍我们的一项重要服务——重庆西门子变频器维修。我们深知西门子变频器在工业生产中发挥着重要作用，一旦出现故障，可能会给您的生产带来困扰和损失。因此，我们的团队掌握了维修西门子变频器的关键技术，可以为您提供专业的故障分析和解决办法。

维修西门子变频器是我们的核心业务之一。我们的维修价格为每台300.00元，我们相信这是一个非常合理的价格，也是我们对您的承诺。

以下是我们的服务优势：

周期短：我们能够在1-2天内完成维修任务，尽快恢复您的生产。

服务地点：我们拥有实体店铺，诚实经营，您可以放心将设备交给我们进行维修。

以下是我们的维修项目：

电路板维修：我们可以检查并修复变频器的驱动电路，确保设备正常工作。

过流过压故障分析维修：我们能够快速排查故障并提供解决办法，确保您的设备安全可靠。

品名：西门子伺服电机、变频器维修

服务类型：维修

针对西门子伺服电机和变频器的故障，我们采用了多种排查方法和解决办法，以确保故障可以得到逐一解决：

全面检查电路板和驱动电路，确保没有损坏或松动的部件。

使用专业设备进行故障模拟和测试，找到故障源。

根据故障情况，采取相应措施，如更换损坏的元件、修复破损的电路板等。

为了提供更好的维修服务，我们深入研究了西门子伺服电机和变频器的一些可能忽略的细节和知识。比如：

故障类型	故障原因	解决办法
无法开机	供电故障、驱动电路故障	检查供电线路、更换电路板
运行不稳定	电机损坏、变频器参数设置错误	更换电机、重新设置参数
过流过压	过载、电网供电不稳定	降低负载、安装稳压器

通过以上的维修方案和服务承诺，我们希望能够成为您的shouxuan合作伙伴。维修您的西门子伺服电机和变频器是我们的荣幸，我们期待能为您解决故障并提供满意的维修服务。

感谢您的阅读，我们期待与您的合作！

西工电气技术（上海）有限公司

1 引言

驱动电路只是一个统称，随着技术的不断发展，驱动电路本身也经历了从插脚式元的驱动电路到光耦驱动电路，再到厚膜驱动电路，以及比较新的集成驱动电路，现在前面提到的后三种驱动电路在维修中还是经常能遇到的。

2 几种驱动电路的维修方法

(1) 驱动电路损坏的原因及检查 造成驱动损坏的原因有各种各样的，一般来说出现的问题也无非是U，V，W三相无输出，或者输出不平衡，又或者输出平衡但是在低频的时候抖动，还有启动报警等等。当一台变频器大电容后的快熔开路，或者是IGBT逆变模块损坏的情况下，驱动电路基本都不可能完好无损，切不可换上好的快熔或者IGBT逆变模块，这样很容易造成刚换上的好的器件再次损坏。这个时候应该着重检查下驱动电路上是否有打火的印记，这里可以先将IGBT逆变模块的驱动脚连线拔掉，用万用表电阻挡测量六路驱动电路是否阻值都相同(但是极个别的变频器驱动电路不是六路阻值都相同的:如三菱、富士等变频器)，如果六路阻值都基本相同还不能完全证明驱动电路是完好的，接着需要使用电子示波器测量六路驱动电路上电压是否相同，当给定一个启动信号时六路驱动电路的波形是否一致;如果手里没有电子示波器的话，也可以尝试使用数字式电子万用表来测量驱动电路六路的直流电压，一般来说，未启动时的每路驱动电路上的直流电压约为10V左右，启动后的直流电压约为2-3V，如果测量结果一切正常的话，基本可以判断此变频器的驱动电路是好的。接着就将IGBT逆变模块连接到驱动电路上，但是记住在没有把握的情况稳妥的方法还是将IGBT逆变模块的P从直流母线上断开，中间接一组串联的灯泡或者一个功率大一点的电阻，这样能在电路出现大电流的情况下，保护IGBT逆变模块不被大电容的放电电流烧坏，下面就讲几个在维修变频器时和驱动电路有关的实例:

(2) 安川616G5，3.7kW的变频器 安川616G5，3.7kW的变频器，故障现象为三相输出正常，但在低速时电动机抖动，无法进行正常运行。首先估计多数为变频器驱动电路损坏，正确的解决办法应该是确定故障现象后将变频器打开，将IGBT逆变模块从印刷电路板上卸下，使用电子示波器观察六路驱动电路打开时的波形是否一致，找出不一致的那一路驱动电路，更换该驱动电路上的光耦，一般为PC923或者PC929，

若变频器使用年数超过3年，推荐将驱动电路的电解电容全部更换，然后再用示波器观察，待六路波形一致后，装上IGBT逆变模块，进行负载实验，抖动现象消除。

(3) 台达变频器 台达变频器，故障现象是变频器输出端打火，拆开检查后发现IGBT逆变模块击穿，驱动电路印刷电路板严重损坏，正确的解决办法是先将损坏IGBT逆变模块拆下，拆的时候主要应尽量保护好印刷电路板不受人二次损坏，将驱动电路上损坏的电子原器件逐一更换以及印刷电路板上开路的线路用导线连起来(这里要注意要将烧焦的部分刮干净，以防再次打火)，再六路驱动电路阻值相同，电压相同的情况下使用示波器测量波形，但变频器一开，就报OCC故障(台达变频器无IGBT逆变模块开机会报警)使用灯泡将模块的P1和印板连起来，其他的用导线连，再次启动还跳OCC，确定为驱动电路还有问题，逐一更换光耦，后发现该驱动电路的光耦带检测功能，其中一路光耦检测功能损坏，更换新的后，启动正常。