# KG-F 光控路灯控制器KG-F 全自动路灯光控全自动开关探头式

产品名称	KG-F 光控路灯控制器KG-F 全自动路灯光控全自动开关探头式
公司名称	乐清市辰发电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:chenf/辰发 型号:KG-F光控开关
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇吕岙村屏山路68号
联系电话	86 0577 27886301 18058838188

## 产品详情

产品知识

品牌:chenf/辰发

产品型号: kg-f 光控开关 工作电源:220v/50hz-60hz ± 15%

消耗功率:约1.5va

控制输出: 2500w.250vac

时控范围:1分~168小时

停电记忆:180天(内置1.2v可充电池)

计时误差:<±1秒/天

内部电池: 1.2v40ma(可充电池) 定时次数: 17次开关(日/周) 外形尺寸: 120×74×52mm 安装方式: 装置式(m3螺钉3个)

螺丝固定孔:3mm

- 1) 微电脑芯片,液晶显示,走时准确,操作简单,高精度、工业级、强抗干扰芯片。
- 2) 大屏幕液晶显示设定及操作提示功能。
- 3)内置可充电池,停电无需重新设置程序,断电保存设置记忆60天(充电电池是给程序断电记忆用的,不是给机器供电控制之用。)。
- 4)铜片优化结构,寿命更长,模式功能,随时切换状态开关。
- 5) 小型多功能 轻便小巧 更容易安置。专利超迷你型

### 产品参数

型号:kg-f 光控开关

电源电压:220vac50-60hz ± 15%

电力消耗:约15va

控制输出:25a, 250vac(阻性负载)

环境温度:-10 至70

环境湿度:45至85 rh

机械寿命最少3000,000次

尺寸:120×74×52mm

产品接线图

- 1.图1直接控制方式
- 2.图2控制接触器、线圈电压220vac/50hz 3.图3控制接触器、线圈电压380vac/50hz
- 1.直接控制方式的接线 被控制的电器是单相供电,功耗不超过本开关的额定容量(阻性负载25a),可采用直接控制方式。接线方法如图1所示。
- 2.单相扩容方式的接线 被控制的电器是单相供电,但功耗超过本开关的额定容量(阻性负载25a),那么就需要一个容量超过该电器功耗的交流接触器来扩容。接线方法如图2所示。
- 3.三相工作方式的接线 被控制的电器三相供电,需要外接三相交流接触器。 控制接触器的线圈电压为ac220v、50hz的接线方法如图3所示。

### 产品操作说明

### 产品功能用途

一般工厂、学校、街道的路灯,水面岛屿的航标灯。折天由值班人员关灯、天黑再行开灯。往往会引起不及时开灯或关灯,这样不但浪费电力,而且,还影响工作。 我厂根据各方面的有关资料,引进国外先进集成电路,及在本厂以前生产的路灯开关的基础上,改制了一种比较有实用价值的路灯自动开关。该开关不受天气季节的影响,功能可靠,灵敏度高,畅销全国各地,深受用户的欢迎。

#### 产品结构

- 一、工作原理与结构 电路中装有延时电路,具有防止偶然间的闪电或手电筒、汽车、及 其它光照射光电头,落叶飞低短暂遮挡光电源件的误开误关的抗干扰能力。 路灯自动开关 由光电转换装置即光电头及集成块、电子元件、执行继电器、交流接触器构成。白天光照较强,光敏元 件电流增大,使集成电路的继电器释放,路灯不亮,到傍晚天黑到一一程度时,由于光照减弱,光敏元 件产生的电压低,继电器吸合路灯亮直到次日晨,光照加强集成触发器自动再次动作,路灯灭。二、安 装与使用 (一)、将篡自动开关安装在路灯放置的电线柱或有自然光线的地方,要注意清洁,及 时或定期擦净自动开关电头的灰尘,以免影响光电转换效果。路灯自动开关接线柱中间旋钮是调节灵敏 度的,可顺、逆调节,据地方的天时、使天黑需要开灯时继电器吸合,白天需要关灯时继电器释放。
  - (二)、自动开关接线柱从左到右:
- (1) 为电源输入 (2) 为中心线共用 (3) 为电
- 源输出三、技术条件 1、电源电压:交流220v(如用其它电源,请在订货时注明)
- 2、触头容量:a,220v 3、继电器触点:1a 1、理想的节能、延长照明器件的使用寿命。应在开暗时用光控自动打开,开亮时用光控自动关闭。
- 2、本产品只需接上输入和输出电源,插好光控探头,不需调整,就可验用天暗开天亮关。主要应用在路

灯。

- 四、注意事项 1、为防强电流下触点发热,接线时务必拧紧接线柱的螺钉。
- 2、控制器进线220vac/50-60hz电源,切勿接到380vac。

#### 产品包装图

