

低损耗7135驱动板 五档 T6/U2/XML2/XPL电筒恒流板 2.8A带记忆

产品名称	低损耗7135驱动板 五档 T6/U2/XML2/XPL电筒恒流板 2.8A带记忆
公司名称	深圳市银锭科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 10.00 产品类别:手电筒 品牌:YINDING银锭
公司地址	深圳市龙华新区民治街道牛栏前民治商会大厦B 区8009
联系电话	13310876915

产品详情

如需以下不同驱动7135*几可以联系电话咨询订购！

7135*3	6.00	7135*4	6.50
7135*6	7.50	7135*8	8.50

以下是别的型号驱动，需要可以联系电话咨询订购！

汽车灯 迎宾灯驱动板 恒流板 12-24v输入 直径13.5mm 016款

请注意，任何驱动板在装到手电筒前请做测试，即直接将led与驱动相连，用dc电源来测试是否正常，一旦驱动板装进电路仓，或上锡，或变形，出现问题概不负责。（diy有风险，动手需谨慎，如果手上连dc电源，万用表等这些测试设备都没有，劝亲自己买成品，买家的“学费”不应该卖家来承担）

宝贝描述：

看图不说话，产品好不好买了试了就知道。我这里能保证的就是描述如图一致。

电子元件端面是输出端，反面是输入端：反面中心点为正极：外圈为负极。

关于档位如：1档 起到开关作用。

注意事项：本公司线路板必须要先连接led灯珠在接通电源。避免不必要的烧板。

出货前接好输出端线给客户：红色或白色正极 黑色负极。

cree恒流板 驱动板 电路 线路板 0.8-4.2v输入 直径11.5mm 017款

xpe xpg xre xml xpl灯珠 1-3a电路 电筒驱动板 恒流板 018款

请注意，任何驱动板在装到手电筒前请做测试，即直接将led与驱动相连，用dc电源来测试是否正常，一旦驱动板装进电路仓，或上锡，或变形，出现问题概不负责。（diy有风险，动手需谨慎，如果手上连dc电源，万用表等这些测试设备都没有，劝亲自己买成品，买家的“学费”不应该卖家来承担）

宝贝描述：

看图不说话，产品好不好买了试了就知道。我这里能保证的就是描述如图一致。

电子元件端面是输出端，反面是输入端：反面中心点为正极：外圈为负极。

关于档位如：高-100% 低-25% 爆闪。

问：说到档位买家就会问怎么换挡了？线路板上又没有开关？

答：换挡其实很简单只要在输入端正负极接通电以后，任何一条线通过断电方式马上就能换挡位使用。连续断电就能下一个档位顺序如：高-低-爆闪

注意事项：本公司线路板必须要先连接led灯珠在接通电源。避免不必要的烧板。

cree q5 r5 sst50驱动板 手电筒恒流板 输入3-4.2v 09款

5*q5手电筒驱动板 5-15v输入恒流led电路板 diy最好的选择 01款

看图不说话，产品好不好买了试了就知道。我这里能保证的就是描述如图一致。

电子元件端面是输出端，反面是输入端：反面中心点为正极：外圈为负极。

关于档位如：高—%100 中—%50 低—%25 爆闪 sos求救信号。

问：说到档位买家就会问怎么换挡了？线路板上又没有开关？

答：换挡其实很简单只要在输入端正负极接通电以后，任何一条线通过断电方式马上就能换挡位使用。连续断电就能下一个档位顺序如：高—中—低—爆闪—sos

注意事项：本公司线路板必须要先连接led灯珠在接通电源。避免不必要的烧板。

本产品的建议零售价是¥10.00，产品类别是手电筒，品牌是YINDING银锭，材质是铝合金，电源形式是电池，光源形式是LED，发电方式是电源电池测试，电池容量是18650（3500），配置充电器是否，360度旋转是否，功率是10，产地是中国，箱装数量是100，加印LOGO是可以，加工定制是是，适用环境是潜水,徒步,露营,打猎,日常携带,夜骑,探洞，最大射程是200-500米，是否专利货源是否