

唐广自动化 继电器

产品名称	唐广自动化 继电器
公司名称	厦门唐广自动化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市同安工业集中区集和路288号（3号厂房3楼）
联系电话	13328762355

产品详情

厦门唐广自动化有限公司主要经营机床配件，品种、款式繁多，继电器，目前已经投放市场的主要产品：面板（水晶式及薄膜式锁码控制）、（矩阵式控制面板）、（点对点控制面板）、电子手轮（手持式电子手轮）、（行程开关等优质产品）、继电器、分线器、传输盒、波段开关、三色灯、工作灯、各类线材、各类接头等。。。

是当输入量（激励量）的变化达到规定要求时，在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统（又称输入回路）和被控制系统（又称输出回路）之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中，它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。

厦门唐广自动化有限公司主要经营机床配件，品种、款式繁多，目前已经投放市场的主要产品：面板（水晶式及薄膜式锁码控制）、（矩阵式控制面板）、（点对点控制面板）、电子手轮（手持式电子手轮）、（行程开关等优质产品）、继电器、分线器、传输盒、波段开关、三色灯、工作灯、各类线材、各类接头等。。。

1. 按继电器的工作原理或结构特征分类

- 1) 电磁继电器：利用输入电路内电路在电磁铁铁芯与衔铁间产生的吸力作用而工作的一种电气继电器。
- 2) 固体继电器：指电子元件履行其功能而无机械运动构件的，输入和输出隔离的一种继电器。
- 3) 温度继电器：当外界温度达到给定值时而动作的继电器。
- 4) 舌簧继电器：利用密封在管内，具有触电片和衔铁磁路双重作用的舌簧动作来开，中间继电器，闭或转换线路的继电器;

厦门唐广自动化有限公司主要经营机床配件，品种、款式繁多，目前已经投放市场的主要产品：面板（水晶式及薄膜式锁码控制）、（矩阵式控制面板）、（点对点控制面板）、电子手轮（手持式电子手轮）、（行程开关等优质产品）、继电器、分线器、传输盒、波段开关、三色灯、工作灯、各类线材、各类接头等。。。

由于继电器接点通断的电流较小，接点间不会出现电弧，但会出现“火花放电”，这是由于接点电路中存在电感，则在断开时电感上会出现过电压，它与电源电压一起加在接点间隙上，继电器，使刚分开一点距离的接点间隙击穿而放电。由于能量所限，只会产生火花放电，接点间存在的电容与电感中能量的交替转换，使火花放电时隐时现，而成为一种高频信号，再者火花放电对接点也会造成损伤，而会降低使用寿命，热继电器，因此必须设法消除，实用的消火花电路有两种。一.其基本作用原理是，使电感中的能量不通过接点而通过 rc ；二.在断开时经过二极管 v 在负载 $r.l$ 上消耗掉。在应用中选择一种就行了。但要注意的， rc 参数要选择适当，参数主要靠实验来决定，通常电容 c 可按负载电流 $1a / 1$ 微法选择。使用二极管时其正负极性应连接正确。

唐广自动化-继电器由厦门唐广自动化有限公司提供。“操作面板,电子手轮,继电器,分线器,行程开关,波段开关,线材”就选厦门唐广自动化有限公司（www.nns3.com），公司位于：厦门市同安工业集中区集和路288号（3号厂房3楼），多年来，唐广自动化坚持为客户提供好的服务，联系人：叶经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。唐广自动化期待成为您的长期合作伙伴！