爱克赛UPS电源EK3C20H EK系列简介

产品名称	爱克赛UPS电源EK3C20H EK系列简介
公司名称	山东京岛电源科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:EKSI 型号:EK3C20H 规格:20KVA
公司地址	北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室
联系电话	13521343686

产品详情

爱克赛UPS电源EK3C20H EK系列简介

爱克赛UPS电源是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分,恒压恒频输出的电源维护设备。它可处理现有电力断电、低电压、高电压、突波、杂讯等现象,使计算机网络体系或其它电力电子设备运转更加安全可靠。 爱克赛UPS电源的输入插座要与市电衔接,输出插座可经接线板与计算机和显现器衔接。关于APC的UPS电源,其输出电源分两部分:一部分是稳压加电池输出,用于接计算机主机;另一部分是稳压输出,用于在电压不稳的地区接显现器,打印机和其它设备。 电池优化功用高智能电池办理功用(ABM)技能,延伸电池的使用寿命,减少电池维护次数。

先进的恒流恒压主动转化充电技能,最大极限活化电池,节省充电时刻,从而延伸电池的使用寿命。 维护周全可靠 具有开机自确诊功用,及时发现UPS的隐患,防止产生任何的忽略。 具有沟通输入过、欠 压维护,输出过载、短路维护,逆变器过热维护、电池欠压预警维护和电池过充电维护等多功用维护于 一体,极大地确保了体系运转的稳定性和可靠性。 具有旁路功用,当UPS发生毛病时,可无接连地转到 旁路工作状况由市电继续向负载供电,并供给报警信息。

直流启动功用,可在无市电的状况下直接启动UPS,满意用户的应急需求。 电扇智能维护,UPS能根据负载容量大小主动调节电扇的转速以延伸电扇的寿命;当电扇异常时,UPS能主动检测并报警显现.

网络办理人性化 LED显现面板向用户准确地供给UPS的工作环境和工作状况信息。并经过组合显现,可快速判断UPS的毛病原因和毛病部位,使UPS的维护更为方便方便。 经过RS232接口合作UPS智能监控软件可与电脑进行通讯,UPS的各种参数一目了然地显现在通讯界面上。 选用SNMP适配器,UPS具有长途网络办理功用,供给即时的UPS资料和电源信息,经过各种网络操作体系进行通讯、办理。

UPS电源的使用方法榜首:带载过轻有或许形成电池的深度放电,分下降电池的使用寿命。第二:恰当的放电有助于电池的激活,如长时刻不断市电,每3月也应人为断掉市电用UPS电源带负载放电一次,能够延伸电池使用寿命。第三:多数小型在线式UPS,上班再敞开,且开机时防止带载启动,下班应封闭UPS;关于网络机房的UPS,则可全天候运转。第四:勿带感性负载,如点钞机,日光灯,空调等,以免形成损害。输出负载控制在60%左右最佳,可靠性最高。第五:衔接沟通配电柜所使用的开关不宜选用闸刀开关或熔断式熔丝,应该选用空气开关,空气开关具有消弧功用,在负载或在线式UPS电源短路时呼应速度快,并有漏电维护和过热维护等功用。第六:虽然目前大多数都具有抗干扰和主动稳压功用,但市电电压的动摇规模也应尽量契合对输入电压改动规模的要求。第七:应按照UPS厂家产品阐明书

中有关规定,确保所接的相线、中性线、地线契合要求,不能随意改动其相互间的次序。 在线式UPS电源体系由于具有对各类设备供电确保零时刻切换,供电时刻长短可选,有长途状况指示报警在线监看功用,而且对电网电压有稳压、稳频、净化作用。在线式UPS同后备式UPS相比,具有优良的输出电压瞬变特性。一般在100%负载加载或100%负载减载时,它的输出电压改动规模为1%左右,这种改动的持续时刻一般为1~3周波。 其他常规测验 过载测验 过载测验是用户极为关心,也是衡量UPS电源的一项重要目标。过载测验主要是查验UPS整机的过载能力,确保即使运转中出现过负荷现象时,UPS也能维持必定时刻而不损坏设备。过载设备有必要按设备目标测验,而且要在25oC以内的室温下进行。输入电压过压、欠压维护测验 按设备目标输入电压允许改动规模进行测验,一般UPS允许输入电压改动10%,当输入电压超越此规模时应报警,并转化到蓄电池供电,整流器主动封闭,当输入电压康复到额定允许规模内时,设备应主动康复运转,即蓄电池主动免除,转为由市电运转。在蓄电池主动投入和免除的过程中,UPS输出电源波形应无改动。 放电测验 放电测验主要是查验蓄电池的功用。放电实验时,一是要记录放电时刻;二是要观测放电时的输出电压波形及放电维护值;三是要检查是否有"落后"电池,放

电实验前有必要对蓄电池作接连24h的不接连充电。宏模块布局战略IO Pad摆放好今后,宏单元方位的摆放也非常关键。它不仅仅影响芯片的面积,还对整个规划的时序和电路功用有非常重要的影响,而且它

摆放的方位也对后期的布线资源是否充足起重要作用。在Garfield5芯片规划中,宏单元有: A720T,数字PLL三个,单端口4K RAM三个,双端口2K RA M两个, ADC-

PANEL模块和CODEC模块各一个,总计11个宏模块单元。其间A720T(微处理器IP核),CODEC(数字解码单元),ADC(A/D转化单元)和五个RAM存贮器的面积比较大,他们大概占据总体芯片面积的五分之三,且和外部的接口连线较多。所以尽量将它们靠近芯片边缘的方位摆放,这样便于空出中间部分的整块面积给单元布局,以防止将标准单元面积分割成几块而影响到整个规划的时序。而同类型的模块,例如五个RAM模块,应尽量摆放在一起,每个宏模块间的预留布线宽度为30Lm左右,因为RAM上数据信号和地址信号线很多,衔接很多标准单元,而且在时序上RAM上的数据等信号和A720T模块相关密切,所以咱们把这几个模块摆放在芯片的右边,别的芯片右边和上边的PAD也是数据和地址信号。而芯片左面摆放的是有模拟信号的CODEC等模块,三个PLL模块很小,尽量靠近边角的当地摆放。