

电饭锅专用品字型（形）电源插座

产品名称	电饭锅专用品字型（形）电源插座
公司名称	东莞市阳琦电子有限公司
价格	1.14/只
规格参数	安装方式:锁式 产品电压:250V 产品电流:15A
公司地址	广东省东莞市塘厦镇莲湖村利莲路2号金航科技 低碳园一楼
联系电话	0769-87776779 13038828531

产品详情

产品标题：电饭锅专用品字型（形）电源插座

产品名称：品字型插座

产品型号：ST-A01-002LT-S5P5

产品电压：250V

产品电流：15A

面板尺寸49*22.5

开孔尺寸：40*19.2

接触电阻：50毫欧

绝缘电阻：100兆欧

安装方式：锁式

产品颜色：黑色

产品认证：UL,VDE,CCC,ROHS

产品适用于：电脑，音响，小家电，电器，医疗器械等

东莞阳琦电子有限公司专业研发、生产和销售各种欧规、美规插座及电源开关，产品广泛应用于家用电器、工业设备、仪器仪表、通讯设备等领域。我司拥有经验丰富的研发、生产管理人员和严格的质量保证体系，并分别通过了ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系，所有产品已通过了美国的UL和CUL、德国VDE、欧州CB、韩国KC、中国CQC、ROHS、REACH等安规及环保认证，并建立了产品信赖性测试试验室，定期对生产品质实施监控；公司不断进行技术创新和产能升级，并引进国内外先进制造技术及自动化生产设备，以满足订单生产及客户品质需求。

我司一直坚持以“客户至上，品质好”的经营宗旨和现代化的管理体系严格组织生产和销售，赢得了海内外客户的信赖。在未来激烈竞争的市场里，阳琦电子将一如既往地以卓越的品质、有竞争力的价格及完善的售后服务、准确而快速的交货服务于广大的海内外新老客户。同时，热忱欢迎各新老客户来我司参观指导，我们期待与您精诚合作、携手共创美好未来！

本公司的主营产品：船型开关,品字插,八字型电源插座,8字插座,八字尾插座,UL8字型电源插,二孔插座,8字座,八字形电源插座,C8电源插座

公司厂房

公司注塑车间

电源开关灯的电路组成知识阳琦告诉大家

现代电源开关有两种：一种是直流开关电源；另一种是交流电源开关。电源开关内部结构这里主要介绍的只是直流开关电源，其功能是将电能质量电源开关具有高效率、待机功耗低、体积小、重量轻等显著优点，代表了稳压电源的发展方向，由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态，功耗小，转化率高，且体积和重量只有线性电源的20%—30%，现已成为稳压电源的主流产品。对于电源开关的主要组成电路知识大家是否知道呢？

阳琦电子小编告诉大家吧：

开关电源一般是指高压输入端与低压输出端隔离的电源变换器，包括AC/DC电源变换器和DC/DC变换器，也称为AC/DC开关电源和DC/DC开关电源。

非隔离式AC/DC和DC/DC变换器也属于开关电源，通常称之为开关稳压器。

AC/DC电源由输入电磁抗干扰滤波器、输入整流/滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流/滤波电路和输出电压反馈电路组成。其中输入整流/滤波电路、功率变换电路、输出整流/滤波电路和PWM控制器电路是主要电路，其他为辅助电路。有些开关电源中还有防雷击电路、过温保护电路、输入过压/欠压保护电路、输出过压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等其他辅助电路。

1、主电路

冲击电流限幅：限制接通电源瞬间输入侧的冲击电流。

输入滤波器：其作用是过滤电网存在的杂波及阻碍本机产生的杂波反馈回电网。

整流与滤波：将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电。

逆变：将整流后的直流电变为高频交流电，这是高频开关电源的核心部分。

输出整流与滤波：根据负载需要，提供稳定可靠的直流电源。

2、检测电路

提供保护电路中正在运行中各种参数和各种仪表数据。

3、辅助电源

实现电源的软件（远程）启动，为保护电路和控制电路（PWM等芯片）工作供电。

DC/DC开关电源的组成相对AC/DC开关电源电路要简单一点。电源由输入滤波器电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流/滤波电路和输出电压反馈电路组成。当然，有些DC/DC开关电源也会包含其他辅助电路。

4、控制电路

一方面从输出端取样，与设定值进行比较，然后去控制逆变器，改变其脉宽或脉频，使输出稳定，另一方面，根据测试电路提供的数据，经保护电路鉴别，提供控制电路对电源进行各种保护措施。